

COGNOMS, NOM: \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ GRUP \_\_\_\_ Equip experimental num. \_\_\_\_

Experiment compartit amb: \_\_\_\_\_

## **I. CIRCUIT RC**

### 1. Circuit 1

R =

C =

Determinació de la constant de temps  $t_c$ :

Tensió màxima  $V_0$ =

### 2. Circuit 2

R =

C =

Determinació de la constant de temps  $t_c$ :

Tensió màxima  $V_0$ =

Tensió aplicada: anoteu l'amplitud seleccionada  $V_0 =$

[illegible]